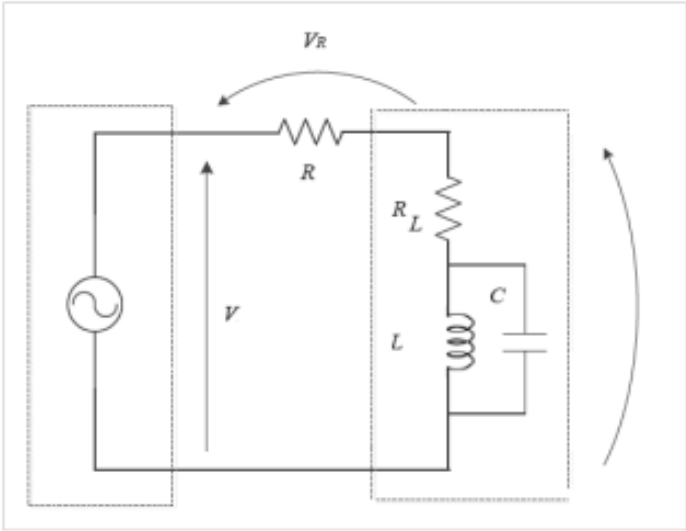



## DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

## GABARITO

## ENGENHARIA ELETRÔNICA

Questão 1	Resposta
<p>a) (0,5 pontos)</p>	
<p>b) (1 pontos)</p>	<p>Para uma dada tensão DC temos um divisor resistivo. Logo:</p> $V_{R_L} = (R_L * E_g) / (R_L + R)$ $R_L = (V_{R_L} * R) / (E_g - V_{R_L})$
<p>c) (0,5 pontos)</p>	<p><math>E_g = 10V</math> ; <math>R = 1\text{ K}\Omega</math>; <math>V_{R_L} = 7,5\text{ V}</math></p> <p>Pela fórmula</p> $R_L = 3\text{ k}\Omega.$
<p>d) (3 pontos)</p>	$V_2 = V_L = R_L + j\omega L$ <p>e</p> $\text{Tg}(\phi) = \omega L / (R + R_L)$ <p>Então L será :</p> $L = (R + R_L) * \text{tg}(\phi) / \omega \text{ com } \omega = 2\pi f.$
<p>e) (1 pontos)</p>	<p><math>f = 1000\text{ Hz}</math> ; <math>E_g = 10\text{ V}</math> e <math>\phi = 45\text{ graus}</math> ;</p> $L = (1000 + 3000) * \text{tg}(45) / 2\pi 1000 = 2/\pi = 0,934\text{ H}$

f) (1 ponto)	As bobinas estão enroladas lado a lado. Para altas frequências funcionam como placas separadas pelo esmalte isolante do fio acarretando na existência do capacitor parasita
g) (1 pontos)	<p>Aumentar a frequência até a frequência de ressonância onde o valor da amplitude será máxima e a frequência dada por :</p> <p><math>F = 1 / [2\pi \text{ raiz } (LC_p)]</math> onde <math>C_p</math> é o valor do capacitor parasita nessa frequência.</p>

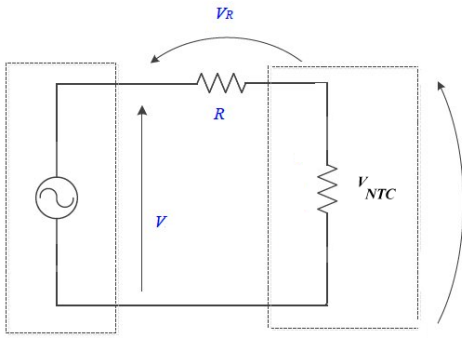Questão 2	Resposta
a) (3 pontos)	<p>A curva exponencial deve ter a seguinte expressão:</p> <p><math>y = A \exp kT</math> . Linearizando obtem-se  <math>\ln y = \ln A + kT</math>.</p> <p>A partir dos pontos fornecidos (10k , 25) e (4k , 50) é possível ajustar uma reta :</p> <p><math>k = (25-50) / (10k - 4k)</math> assim  <math>k = - 4,17 \text{ e-}3 \text{ (1/ } ^\circ \text{ C) e}</math>  A para o ponto (10k,25)</p> <p><math>\ln 10k = \ln A + 4,17\text{e-}3 * 25</math>  resultando em  <math>A = 900 \text{ ( } \ln \Omega \text{ )}</math></p>
b) (0,5 pontos)	<p>Para uma temperatura de <math>100 ^\circ \text{ C}</math> .  Tem-se :</p> <p><math>R_{100} = 900 * \exp (-4,17\text{E-}3 * 100 )</math></p> <p><math>R_{100} = 593 \Omega</math></p>
c) (0,5 pontos)	 <p>The diagram shows an AC circuit. On the left, there is an AC voltage source labeled <math>V</math>. This source is connected in series with a resistor labeled <math>R</math>. The voltage across this resistor is indicated by a curved arrow and labeled <math>V_R</math>. The resistor <math>R</math> is connected to an NTC (Negative Temperature Coefficient) thermistor, represented by a resistor symbol with a diagonal line through it. The voltage across the NTC is indicated by a curved arrow and labeled <math>V_{NTC}</math>. The entire circuit is enclosed in a dashed rectangular box.</p>

d)  
(1 ponto)

Para  $45^{\circ}\text{C}$  o resistor NTC vale aproximadamente  $5\text{ k}\Omega$ .

Tem-se um divisor resistivo com  $R_1 = 1\text{ k}\Omega$  e  $R_{\text{NTC}} = 5\text{ k}\Omega$

Logo  $V_{\text{NTC}} = 5/6 * 12$


$V_{\text{NTC}} = 10\text{ volts}$ .


e)  
(3 pontos)

Usando o circuito do item c), é necessário colocar um comparador de tensão (INVERSOR) de maneira que:

- se a tensão for **abaixo** de  $V_{\text{NTC}}$  o circuito irá acionar o resistor aquecedor pois a temperatura será inferior ao desejado;
- se a tensão for **acima** de  $V_{\text{NTC}}$  o circuito desligará o resistor aquecedor pois a temperatura será superior ao desejado;

Exemplo de circuito:

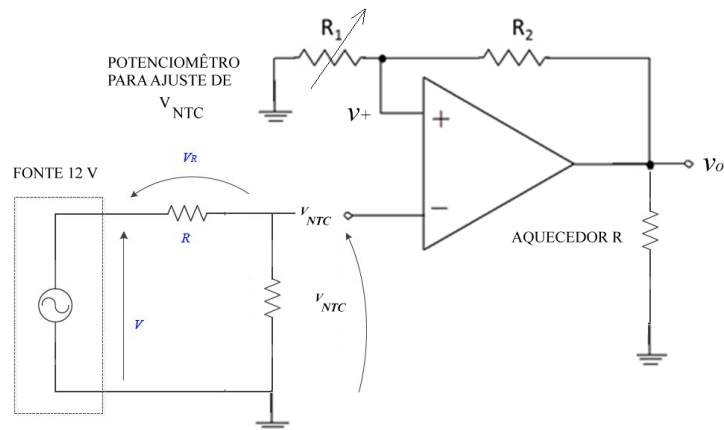

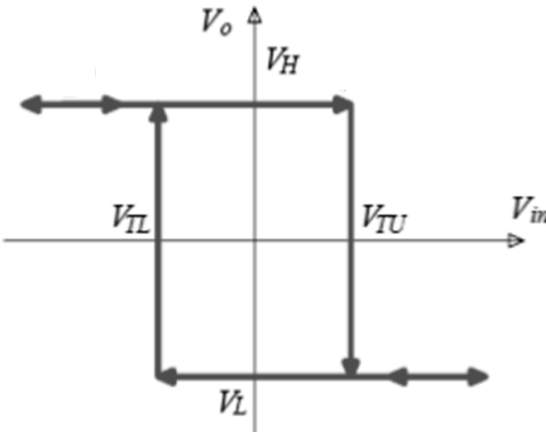Questão 3	Resposta
<p>a) (0,5 ponto)</p>	<p>O circuito da figura 1 é um circuito amplificador com realimentação positiva conhecida por "Schmitt trigger" invertido.</p> <p>Na condição de <math>V_{in}</math> ser aproximadamente +15 V (<math>V_{cc}</math>), a saída será próxima de <math>V_{ss}</math>, ou seja, próximo de - 15 V.</p> $V_+ = - R_1 / (R_1 + R_2) V_{cc}$
<p>b) (0,5 ponto)</p>	<p>Na condição de <math>V_{in}</math> ser aproximadamente - 15 V (<math>V_{ss}</math>), a saída será próxima de <math>V_{cc}</math>, ou seja, próximo de + 15 V.</p> $V_+ = + R_1 / (R_1 + R_2) V_{cc}$
<p>c) (3 pontos)</p>	<p>Do item a) e b) tem-se:</p> $V_+ = - R_1 / (R_1 + R_2) V_{cc}$ $V_+ = + R_1 / (R_1 + R_2) V_{cc}$
<p>d) (3 pontos)</p>	
<p>e) (1 ponto)</p>	<p>É um circuito amplificador com realimentação positiva conhecida por "Schmitt trigger" invertido.</p>

Questão 4	Resposta
<p>4</p> <p>(8 pontos)</p>	<p>As equações de análise nodal fornecem:</p> $\frac{E_1 - E_s}{R} + \alpha[sCE_2 - Cv_c(0_-)] + \frac{E_1 - E_2}{sL} + \frac{i_L(0_-)}{s} = 0$ $-\left(\frac{E_1 - E_2}{sL} + \frac{i_L(0_-)}{s}\right) + sCE_2 - Cv_c(0_-) = 0$ $\begin{bmatrix} \frac{1}{R} + \frac{1}{sL} & -\frac{1}{sL} + sC\alpha \\ -\frac{1}{sL} & \frac{1}{sL} + sC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{E_s}{R} + \alpha Cv_c(0_-) - \frac{i_L(0_-)}{s} \\ Cv_c(0_-) + \frac{i_L(0_-)}{s} \end{bmatrix}$ <p>Identificando as matrizes, tem-se: <math>R=1, L=2, C=0.5, \alpha=4</math> (4 pontos)</p> <p>Identificando os vetores, tem-se: <math>i_L(0_-) = 2, v_c(0_-) = 0, E_s(s) = \frac{2}{s}</math> (4 pontos)</p>
Questão 5	Resposta
<p>Item a</p> <p>(8 pontos)</p>	<p>a) (4 pontos)</p> $P_R = RI^2 = 10I^2 = 7000 - 3000 = 4000 \Rightarrow I = 20 \text{ A}_{ef}$ $ S_Z  =  Z I^2 = 12.5 * 400 = 5000 \text{ VA} \Rightarrow \cos(\varphi_Z) = \frac{3000}{5000} = 0.6 \Rightarrow \sin(\varphi_Z) = 0.8$ $Q_Z =  S_Z \sin(\varphi_Z) = 5000 * 0.8 = 4000 \text{ VAr}$ <p>b (4 pontos)</p> $\cos(\varphi_T) = \frac{7000}{ S_T } \Rightarrow  S_T  = \frac{7000}{0.8} = 8750 \text{ VA}$ $Q_T =  S_T \sin(\varphi_Z) = 8750 * 0.6 = 5250 \text{ VAr}$ $S_T = 7000 + j5250 \text{ (VA)}$
Questão 6	Resposta


6  
(8 pontos)

a) (4 pontos)

Pela lei de Gauss, (para  $r \geq R$ ), tem-se:

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$$V(r) = -\int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{\infty}^r \frac{ds}{s^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 s} \Big|_{\infty}^r = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

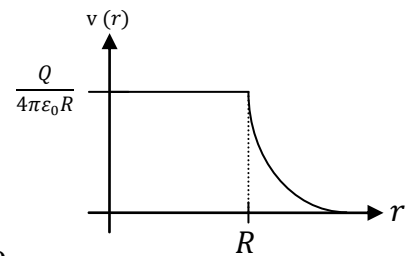

O gráfico de  $V(r)$  será representado pela constante  $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$  para  $r = 0$  até  $r = R$ .

Para  $r \geq R$  será dado por  $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$

b) (4 pontos)

$W = \frac{1}{2} \int_s \sigma V dS$  onde  $\sigma$  é a densidade superficial de carga

$$W = \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R} \int_s \sigma dS = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

Outro jeito (pela capacitância):

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \quad \text{entre as cascas}$$

$$V_{12} = -\int_{R_2}^{R_1} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_2}^{R_1} \frac{ds}{s^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

Se a casca 2 tiver raio infinito (não contribui para a capacitância):

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0 R_1$$

$$W = \frac{CV^2}{2} = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R_1}$$

Questão 7	Resposta				
7 (8 pontos)	<p>a) (3 pontos)</p> <p>Tem-se (via teorema do valor final), que <math>y_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sG_p(s) \frac{1}{s} = K</math>. Do gráfico tem-se que <math>y_{\infty} = 0,9</math>, portanto <math>K = 0,9</math>.</p> <p>É um fato bem conhecido para um sistema de primeira ordem que quando <math>t = T</math>, o valor de sua resposta ao degrau é <math>y(T) = \left(1 - \frac{1}{e}\right) y_{\infty} \cong 0,63 \cdot 0,9 = 0,57</math>. Por inspeção do gráfico tem-se <math>T = 0,3</math>.</p> <p>b) (5 pontos)</p> <p>A função de transferência de malha aberta é dada por</p> $G_p(s)G_c(s) = \frac{K}{Ts + 1} \frac{K_p(T_i s + 1)}{T_i s}$ <p>Fazendo <math>T_i = T = 0,3</math> tem-se</p> $G_p(s)G_c(s) = \frac{KK_p}{T_i s}$ <p>e a função de transferência de malha fechada é dada por</p> $G_{mf}(s) = \frac{KK_p}{T_i s + KK_p} = \frac{1}{\frac{T_i}{KK_p} s + 1}$ <p>Com isso deve-se ter</p> $\frac{T_i}{KK_p} = 0,2 \Rightarrow K_p = \frac{T_i}{0,2K} = 1,667$ <p>e finalmente,</p> $G_c(s) = 1,667 \left(1 + \frac{1}{0,3s}\right)$ <p><b>Critério de correção</b></p> <table border="1"> <tr> <td>(a) 3,0</td><td>Ganho: AC/RI +0,7; AC/RC +1,5; (AI 0,0) Cte. Tempo: AC/RI + 0,7; AC/RC +1,5; (AI 0,0) OBS. Item correto com dados errados conta como AC/RI</td></tr> <tr> <td>(b) 5,0</td><td>FTMA: AC/RI +0,5; AC/RC +1,0 (AI 0,0) Cancelamento (cálculo Ti): AC/RI +0,5; AC/RC +1,0 (AI 0,0) FTMF: AC/RI +0,5; AC/RC +1,0 (AI 0,0) Cte. Tempo (cálculo Kp): AC/RI + 1,0; AC/RC +2,0 (AI 0,0) OBS. Item correto com dados errados conta como AC/RI.</td></tr> </table> <p>A (argumentação); R (resultado); C (correto); I (incorreto).</p>	(a) 3,0	Ganho: AC/RI +0,7; AC/RC +1,5; (AI 0,0) Cte. Tempo: AC/RI + 0,7; AC/RC +1,5; (AI 0,0) OBS. Item correto com dados errados conta como AC/RI	(b) 5,0	FTMA: AC/RI +0,5; AC/RC +1,0 (AI 0,0) Cancelamento (cálculo Ti): AC/RI +0,5; AC/RC +1,0 (AI 0,0) FTMF: AC/RI +0,5; AC/RC +1,0 (AI 0,0) Cte. Tempo (cálculo Kp): AC/RI + 1,0; AC/RC +2,0 (AI 0,0) OBS. Item correto com dados errados conta como AC/RI.
(a) 3,0	Ganho: AC/RI +0,7; AC/RC +1,5; (AI 0,0) Cte. Tempo: AC/RI + 0,7; AC/RC +1,5; (AI 0,0) OBS. Item correto com dados errados conta como AC/RI				
(b) 5,0	FTMA: AC/RI +0,5; AC/RC +1,0 (AI 0,0) Cancelamento (cálculo Ti): AC/RI +0,5; AC/RC +1,0 (AI 0,0) FTMF: AC/RI +0,5; AC/RC +1,0 (AI 0,0) Cte. Tempo (cálculo Kp): AC/RI + 1,0; AC/RC +2,0 (AI 0,0) OBS. Item correto com dados errados conta como AC/RI.				

Questão 8	Resposta						
<p>8 (8 pontos)</p>	<div>a) (2 pontos)</div> <p>O sistema NÃO é assintoticamente estável.</p> <p>Pode-se verificar esse fato obtendo-se os polos do sistema, que são as raízes do polinômio característico <math>p(s) = \det\left(s \begin{bmatrix} 1 &amp; 0 \\ 0 &amp; 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -3 &amp; 1 \\ -2 &amp; 1,5 \end{bmatrix}\right) = \begin{vmatrix} s+3 &amp; -1 \\ 2 &amp; s-1,5 \end{vmatrix} = (s+3)(s-1,5)+2=s^2+1,5s-2,5</math></p> <p>As raízes do polinômio são (-2,5; 1,0). Como uma delas se situa no semi-plano direito do plano complexo, o sistema não é estável.</p> <p>OBS: Alternativamente pode-se aplicar o critério de Routh-Hurwitz ou observar que nem todos os coeficientes do polinômio são positivos.</p> <div>b) (3 pontos)</div> <p>O sistema NÃO é controlável.</p> <p>Pode-se verificar esse fato montando-se a matriz do controlabilidade <math>\mathcal{C}</math> do sistema:</p> $\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 1,5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$ <p>Verifica-se facilmente que <math>\det(\mathcal{C}) = 0</math> (as duas colunas da matriz são linearmente dependentes) e que, portanto, o sistema não é controlável.</p> <div>c) (3 pontos)</div> <p>O sistema É observável.</p> <p>Pode-se verificar esse fato montando-se a matriz de observabilidade <math>\mathcal{O}</math> do sistema:</p> $\mathcal{O} = \begin{bmatrix} [1 & 1] \\ ..... \\ [1 & 1] \cdot \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 1,5 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -5 & 2,5 \end{bmatrix}$ <p>Verifica-se facilmente que <math>\det(\mathcal{O}) = 5 + 2,5 = 7,5</math>. Como a matriz <math>\mathcal{O}</math> é não singular, pode-se concluir que o sistema é observável.</p> <div>Critério de correção</div> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">(a) 2,0</td><td>Associar corretamente os polos à estabilidade: +0,5 Polinômio característico: AC/RI +0,5; AC/RG +1,0; (AI 0,0) Cálculo dos polos (ou análise via critérios de estabilidade: AC/RI +0,7; AC/RG +1,5; (AI 0,0))</td></tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">(b) 3,0</td><td>Matriz de controlabilidade: AC/RI +0,7 (inclui erros na montagem da matriz); AC/RG +1,5; (AI 0,0) Interpretação da matriz: AC/RI +0,7 (inclui interpretação correta de matriz incorreta); AC/RG +1,5; (AI 0,0)</td></tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">(c) 3,0</td><td>Matriz de observabilidade: AC/RI +0,7 (inclui erros na montagem da matriz); AC/RG +1,5; (AI 0,0) Interpretação da matriz: AC/RI +0,7 (inclui interpretação correta de matriz incorreta); AC/RG +1,5; (AI 0,0)</td></tr> </tbody> </table> <p>A (argumentação); R (resultado); C (correto); I (incorreto).</p>	(a) 2,0	Associar corretamente os polos à estabilidade: +0,5 Polinômio característico: AC/RI +0,5; AC/RG +1,0; (AI 0,0) Cálculo dos polos (ou análise via critérios de estabilidade: AC/RI +0,7; AC/RG +1,5; (AI 0,0))	(b) 3,0	Matriz de controlabilidade: AC/RI +0,7 (inclui erros na montagem da matriz); AC/RG +1,5; (AI 0,0) Interpretação da matriz: AC/RI +0,7 (inclui interpretação correta de matriz incorreta); AC/RG +1,5; (AI 0,0)	(c) 3,0	Matriz de observabilidade: AC/RI +0,7 (inclui erros na montagem da matriz); AC/RG +1,5; (AI 0,0) Interpretação da matriz: AC/RI +0,7 (inclui interpretação correta de matriz incorreta); AC/RG +1,5; (AI 0,0)
(a) 2,0	Associar corretamente os polos à estabilidade: +0,5 Polinômio característico: AC/RI +0,5; AC/RG +1,0; (AI 0,0) Cálculo dos polos (ou análise via critérios de estabilidade: AC/RI +0,7; AC/RG +1,5; (AI 0,0))						
(b) 3,0	Matriz de controlabilidade: AC/RI +0,7 (inclui erros na montagem da matriz); AC/RG +1,5; (AI 0,0) Interpretação da matriz: AC/RI +0,7 (inclui interpretação correta de matriz incorreta); AC/RG +1,5; (AI 0,0)						
(c) 3,0	Matriz de observabilidade: AC/RI +0,7 (inclui erros na montagem da matriz); AC/RG +1,5; (AI 0,0) Interpretação da matriz: AC/RI +0,7 (inclui interpretação correta de matriz incorreta); AC/RG +1,5; (AI 0,0)						

Questão 9	Resposta						
9 (8 pontos)	<p>a) (4 pontos)</p> <p>Analisando-se o circuito magnético, nota-se que</p> $NI = (\mathfrak{R}_{nm} + \mathfrak{R}_{ef})\phi$ <p>onde <math>\mathfrak{R}_{nm}</math> é a relutância do núcleo magnético e <math>\mathfrak{R}_{ef}</math> é a relutância do entreferro. Tem-se</p> $\mathfrak{R}_{nm} = \frac{\ell_{nm}}{\mu S_{nm}} = \frac{1}{2000 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}} \cdot \frac{[2(0,5 + 15 + 0,5) + 2(0,5 + 8 + 0,5)] \cdot 10^{-2}}{1 \cdot 10^{-4}}$ $= 19,9 \cdot 10^4 \text{ Aesp/Wb}$ <p>e</p> $\mathfrak{R}_{ef} = \frac{\ell_{ef}}{\mu_0 S_{ef}} = \frac{1}{4\pi \cdot 10^{-7}} \cdot \frac{1 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^{-4}}$ $= 795,8 \cdot 10^4 \text{ Aesp/Wb}$ <p>(assume-se que a seção do entreferro é a mesma do núcleo).</p> <p>Com isso</p> $I = \frac{(\mathfrak{R}_{nm} + \mathfrak{R}_{ef})\phi}{N} = \frac{(19,9 + 795,8) \cdot 10^4 \cdot 5 \cdot 10^{-4}}{500} = 8,16 \text{ A}$ <p>b) (2 pontos)</p> <p>Nota-se que</p> $\mathfrak{R} = (NI - \mathfrak{R}_{nm}\phi)/\phi$ <p>Para <math>\phi = 5 \cdot 10^{-4}</math> e <math>I = 3</math>, tem-se</p> $\mathfrak{R} = \frac{(500 \cdot 3 - 19,9 \cdot 10^4 \cdot 5 \cdot 10^{-4})}{5 \cdot 10^{-4}} = 280,1 \cdot 10^4 \text{ Aesp/Wb}$ <p>Como <math>\ell = \mathfrak{R}\mu_0 S_{ef}</math>, então <math>\ell = 280,1 \cdot 10^4 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1 \cdot 10^{-4} = 0,352 \text{ mm}</math></p> <p>c) (2 pontos)</p> <p>Nota-se que</p> $NI = \mathfrak{R}_{nm}\phi \Rightarrow \phi = \frac{NI}{\mathfrak{R}_{nm}} = \frac{500 \cdot 3}{19,9 \cdot 10^4} = 75 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$ <p><b>Critério de correção</b></p> <table border="1"> <tr> <td>(a) 4,0</td><td>Cálculo das relutâncias: AC/RI +1,0; AC/RC +2,0; (AI 0,0) Cálculo da corrente: AC/RI +1,0 (inclui cálculo correto com dados errados); AC/RC +2,0; (AI 0)</td></tr> <tr> <td>(b) 2,0</td><td>AC/RI = 1,0; AC/RC = 2,0; (AI = 0,0)</td></tr> <tr> <td>(c) 2,0</td><td>AC/RI = 1,0; AC/RC = 2,0; (AI = 0,0)</td></tr> </table> <p>A (argumentação); R (resultado); C (correto); I (incorreto).</p>	(a) 4,0	Cálculo das relutâncias: AC/RI +1,0; AC/RC +2,0; (AI 0,0) Cálculo da corrente: AC/RI +1,0 (inclui cálculo correto com dados errados); AC/RC +2,0; (AI 0)	(b) 2,0	AC/RI = 1,0; AC/RC = 2,0; (AI = 0,0)	(c) 2,0	AC/RI = 1,0; AC/RC = 2,0; (AI = 0,0)
(a) 4,0	Cálculo das relutâncias: AC/RI +1,0; AC/RC +2,0; (AI 0,0) Cálculo da corrente: AC/RI +1,0 (inclui cálculo correto com dados errados); AC/RC +2,0; (AI 0)						
(b) 2,0	AC/RI = 1,0; AC/RC = 2,0; (AI = 0,0)						
(c) 2,0	AC/RI = 1,0; AC/RC = 2,0; (AI = 0,0)						

Questão 10	Resposta				
<p>10 (8 pontos)</p>	<p>a) (5 pontos)</p> <p>A perda (tanto para subida como descida) é dada por</p> $L_{up} = L_{down} = 92,4 + 20 \log_{10} 6 + 20 \log_{10} (4 \cdot 10^4) \cong 200 \text{ dB}$ <p>Como as potências, ganhos e perdas estão em dB, basta adicionar os ganhos e subtrair as perdas:</p> $\begin{aligned} \mathcal{P}_{out} &= \mathcal{P}_{in} + \mathcal{G}_{tx1} - L_{up} + \mathcal{G}_{rx2} + \mathcal{G}_{amp} + \mathcal{G}_{tx2} - L_{down} + \mathcal{G}_{rx3} \\ &= 50 + 60 - 200 + 20 + 80 + 20 - 200 + 50 = -120 \text{ dBm} \end{aligned}$ <p>A conversão dBm para W é dada por</p> $\mathcal{P}_W = 10^{\left(\frac{\mathcal{P}_{dBm} - 30}{10}\right)}$ <p>Como <math>\mathcal{P}_{dBm} = -120</math>, então <math>\mathcal{P}_W = 1 \cdot 10^{-15} \text{ W}</math>.</p> <p>b) (3 pontos)</p> <p>Quando a distância dobra, o termo <math>20 \log_{10} \ell</math> passa a ser</p> $20 \log_{10} 2\ell = 20(\log_{10} \ell + \log_{10} 2) = 20 \log_{10} \ell + 20 \log_{10} 2$ <p>Da tabela, <math>20 \log_{10} 2 = 20 \cdot 0,3010 = 6,02 \text{ dB}</math>.</p> <p>Como a perda ocorre tanto na subida como na descida, conclui-se que cada vez que a distância do solo ao satélite dobra, a perda aumenta de 12,04 dB.</p> <p><b>Critério de correção</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="312 1272 392 1339">(a) 5,0</td><td data-bbox="392 1272 1425 1350">Cálculo das perdas: AC/RI +0,7; AC/RC +1,5; (AI 0,0) Cálculo da potência: AC/RI +1,0; AC/RC +2,0; (AI 0,0) Conversão da potência em W: AC/RI +0,7; AC/RC +1,5; (AI 0,0)</td></tr> <tr> <td data-bbox="312 1350 392 1395">(b) 3,0</td><td data-bbox="392 1350 1425 1395">AC/RI = 1,5; AC/RC = 3,0; (AI = 0,0)</td></tr> </table> <p>A (argumentação); R (resultado); C (correto); I (incorreto).</p>	(a) 5,0	Cálculo das perdas: AC/RI +0,7; AC/RC +1,5; (AI 0,0) Cálculo da potência: AC/RI +1,0; AC/RC +2,0; (AI 0,0) Conversão da potência em W: AC/RI +0,7; AC/RC +1,5; (AI 0,0)	(b) 3,0	AC/RI = 1,5; AC/RC = 3,0; (AI = 0,0)
(a) 5,0	Cálculo das perdas: AC/RI +0,7; AC/RC +1,5; (AI 0,0) Cálculo da potência: AC/RI +1,0; AC/RC +2,0; (AI 0,0) Conversão da potência em W: AC/RI +0,7; AC/RC +1,5; (AI 0,0)				
(b) 3,0	AC/RI = 1,5; AC/RC = 3,0; (AI = 0,0)				

